
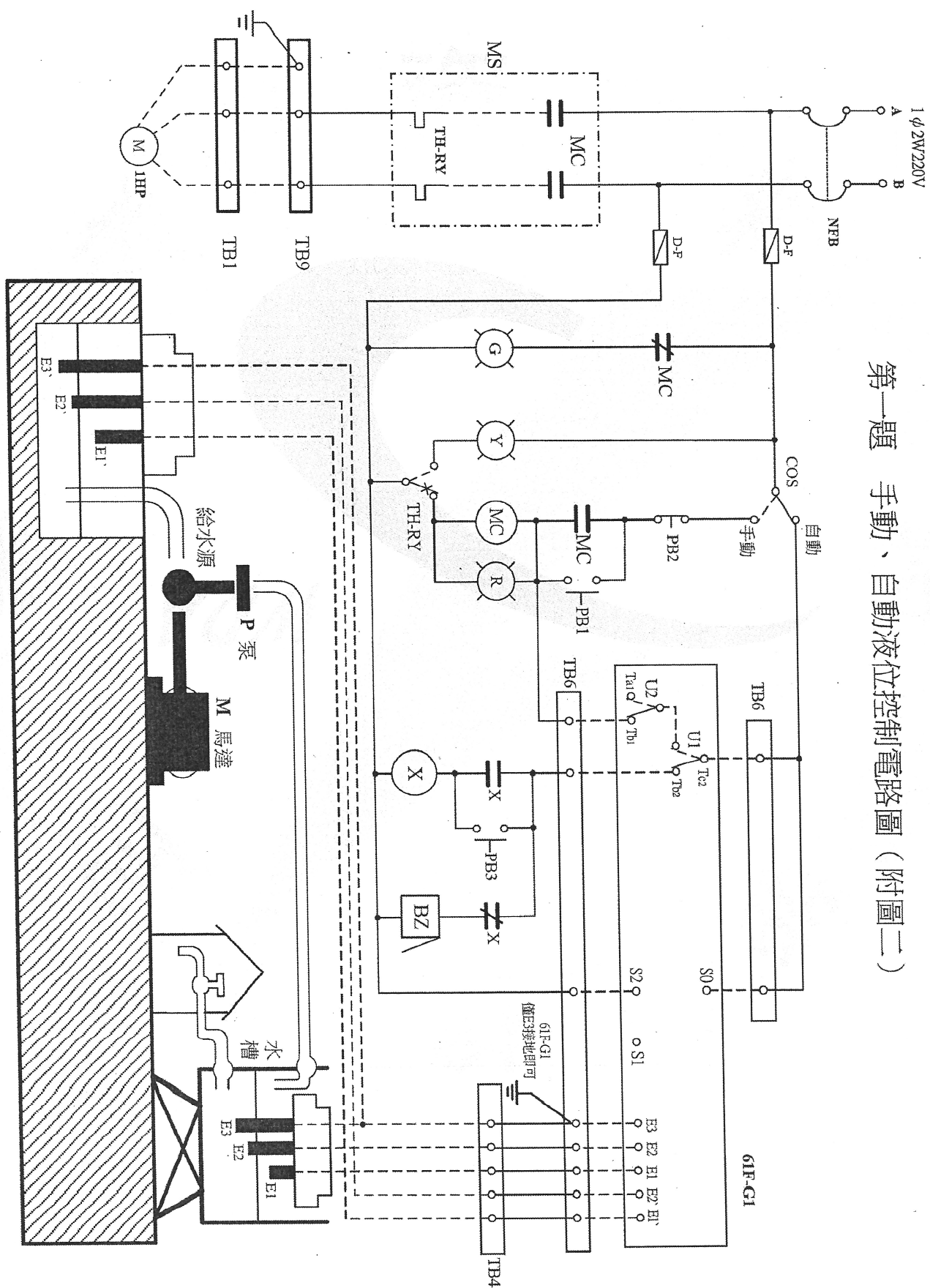



第一題 手動、自動液位控制電路圖（附圖二）

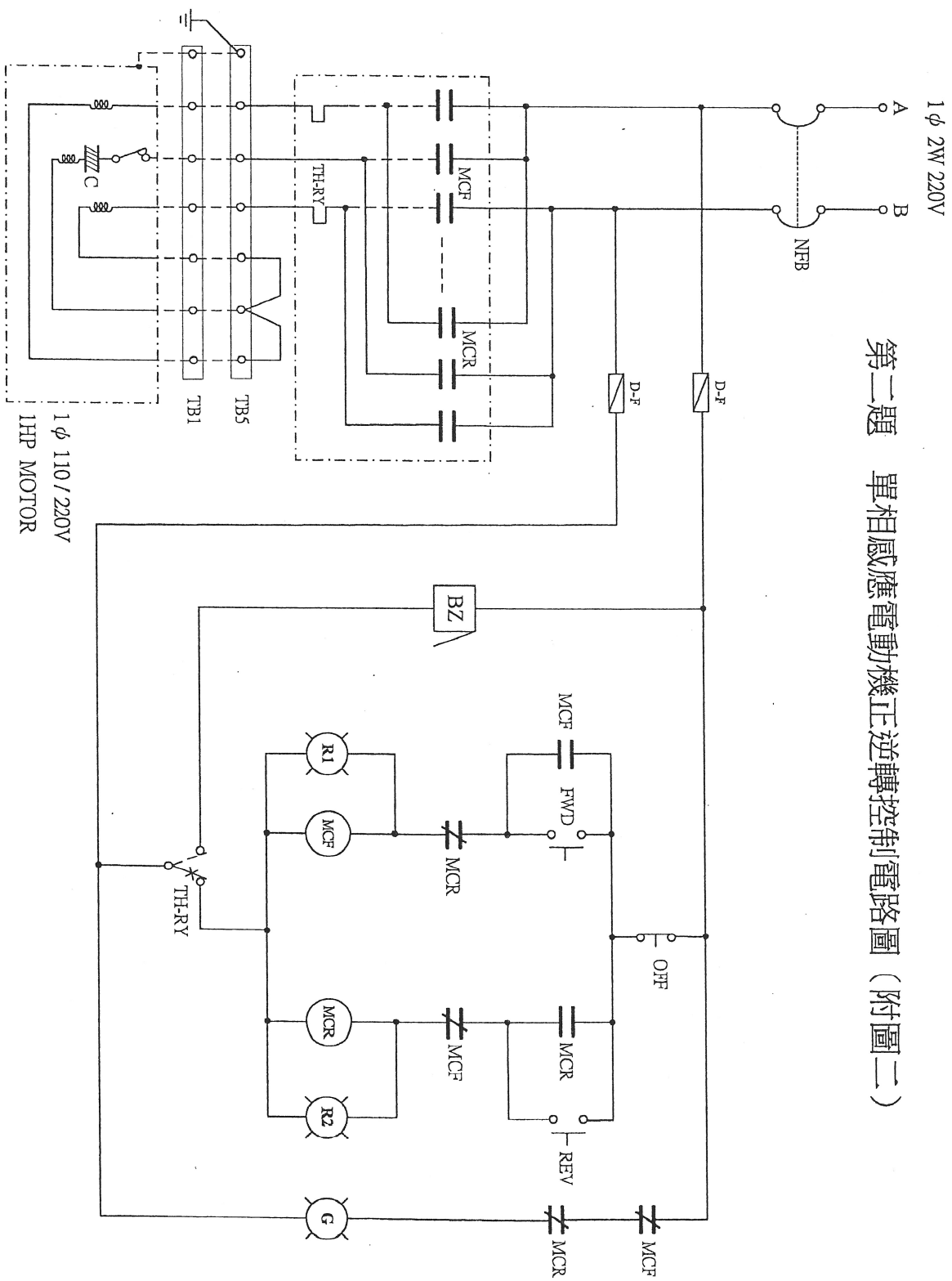


第二題 單相感應電動機正逆轉控制電路圖 (附圖二)




電動機故障警報控制電路圖(附圖二)

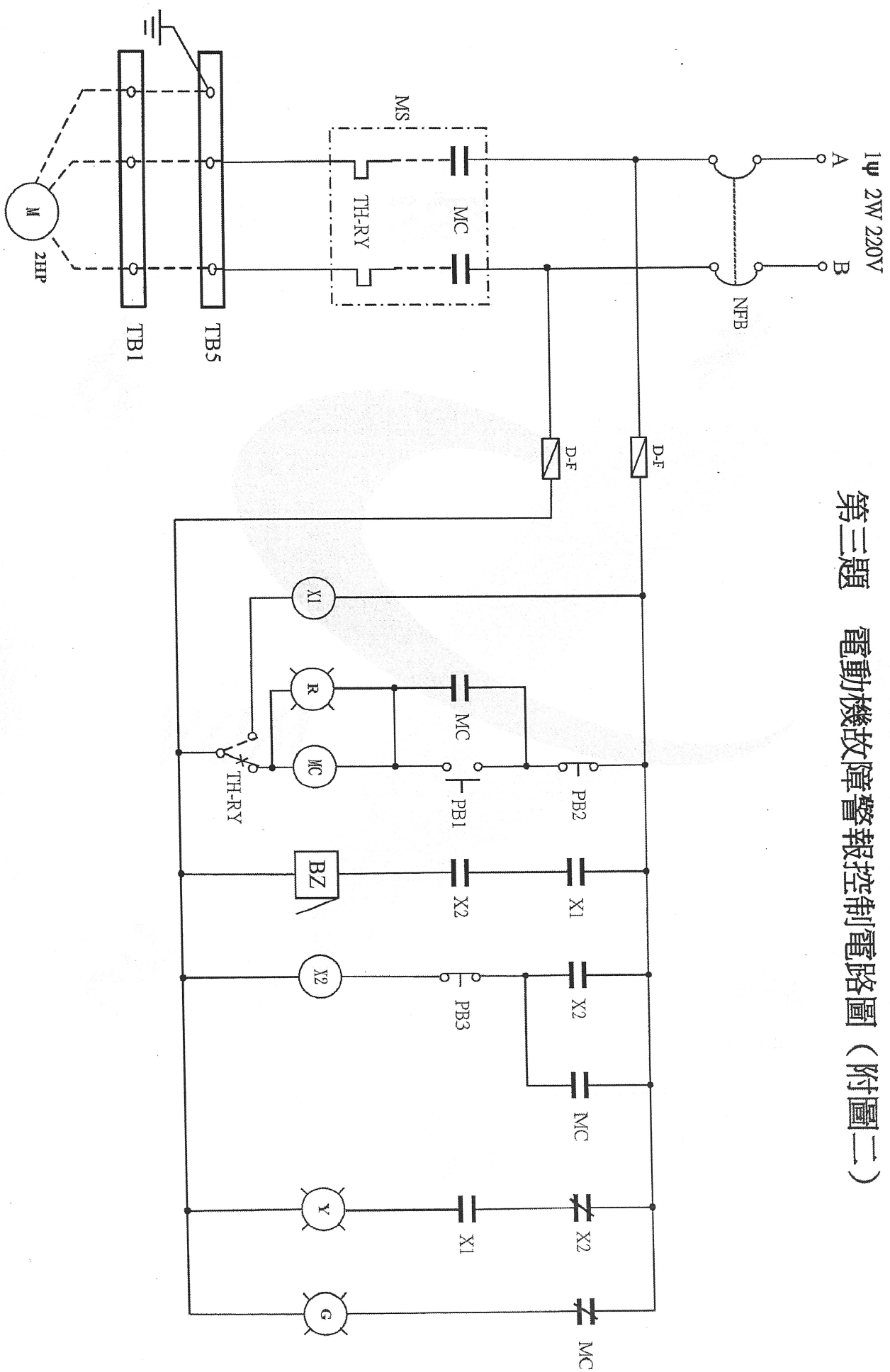


第四題 兩部電動機自動交替運轉控制電路圖 (附圖二)

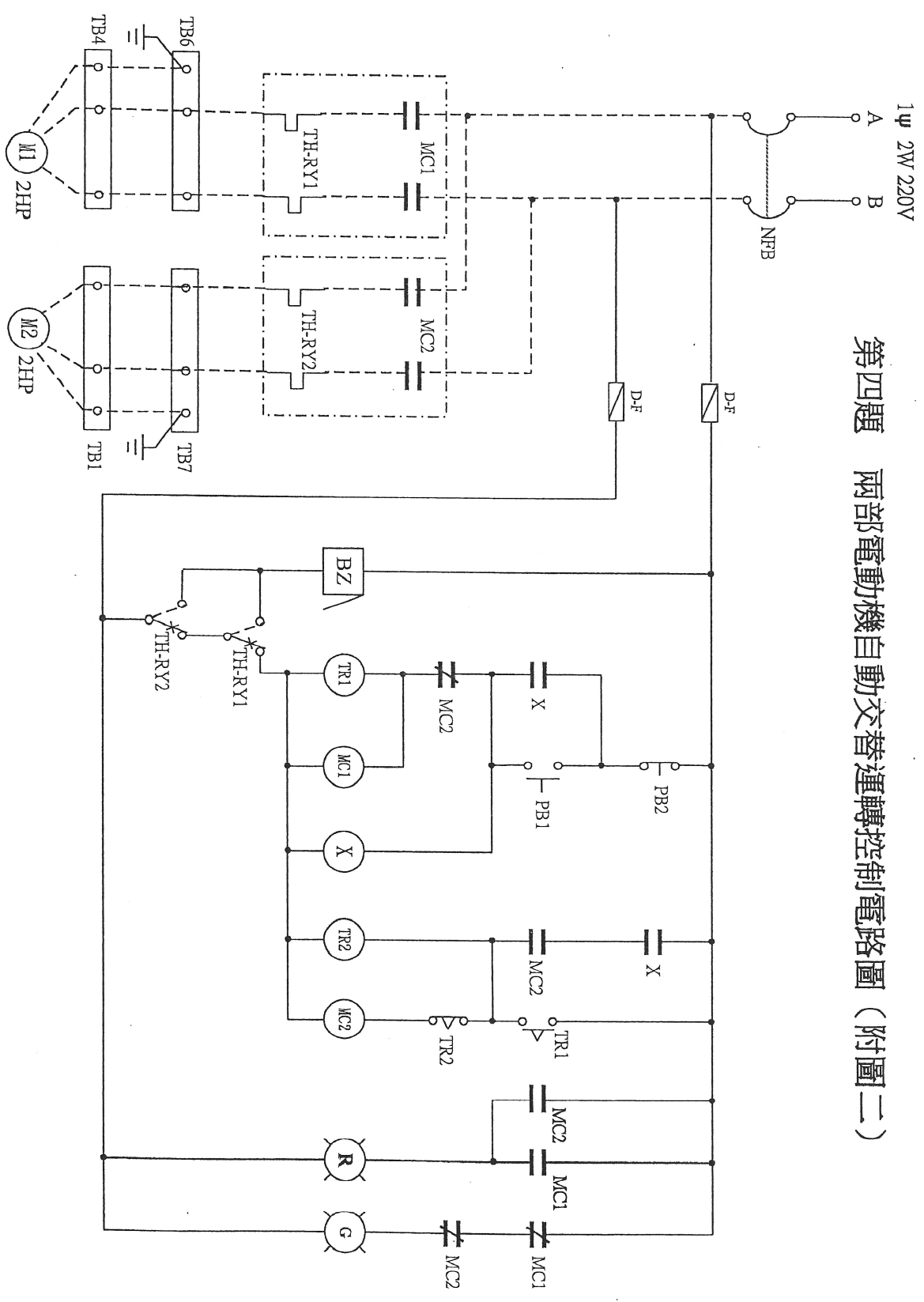


第五題 簡易昇降機控制電路圖(附圖二)

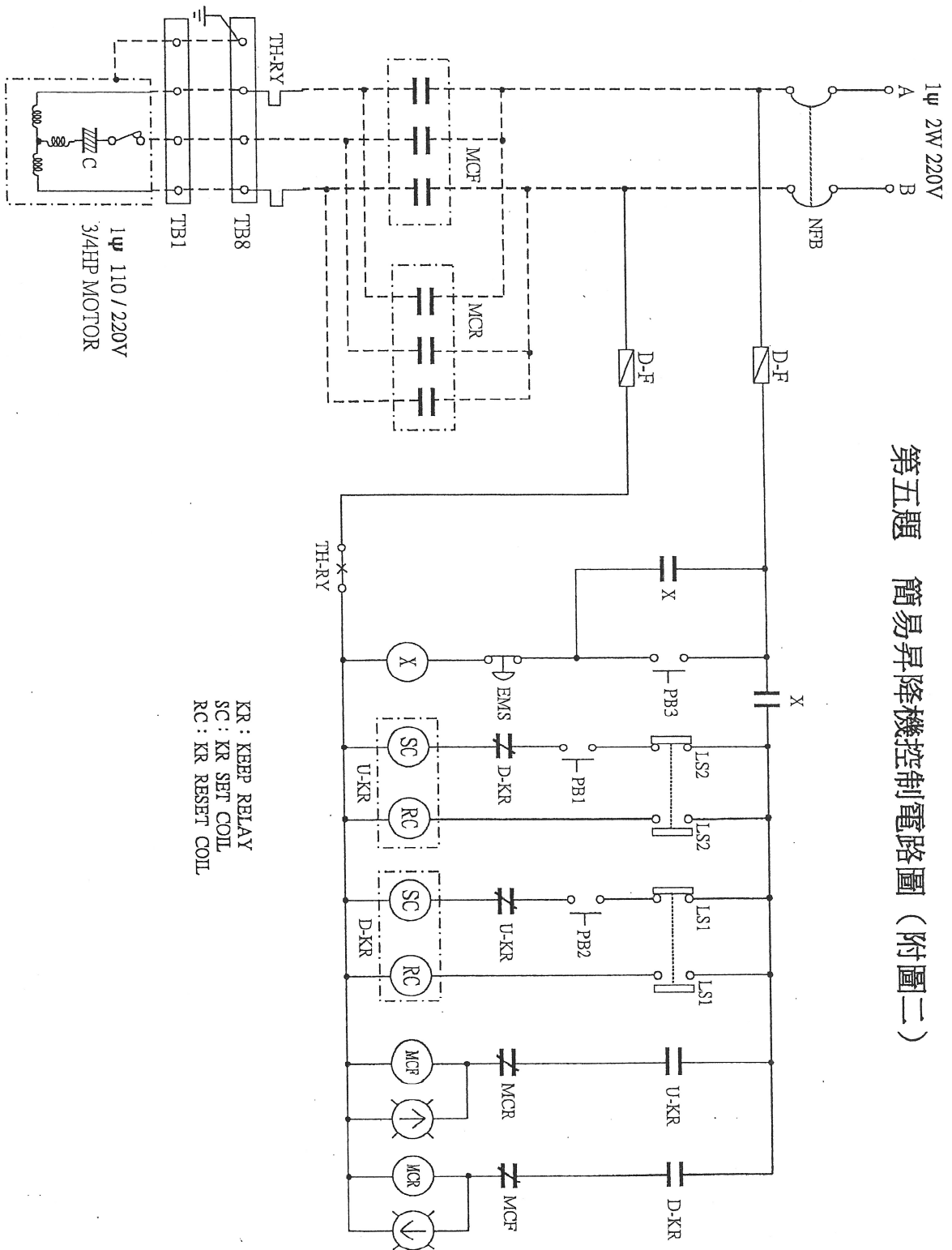


第六題 近接開關控制電動機交替運轉與停止控制電路圖 (附圖二)

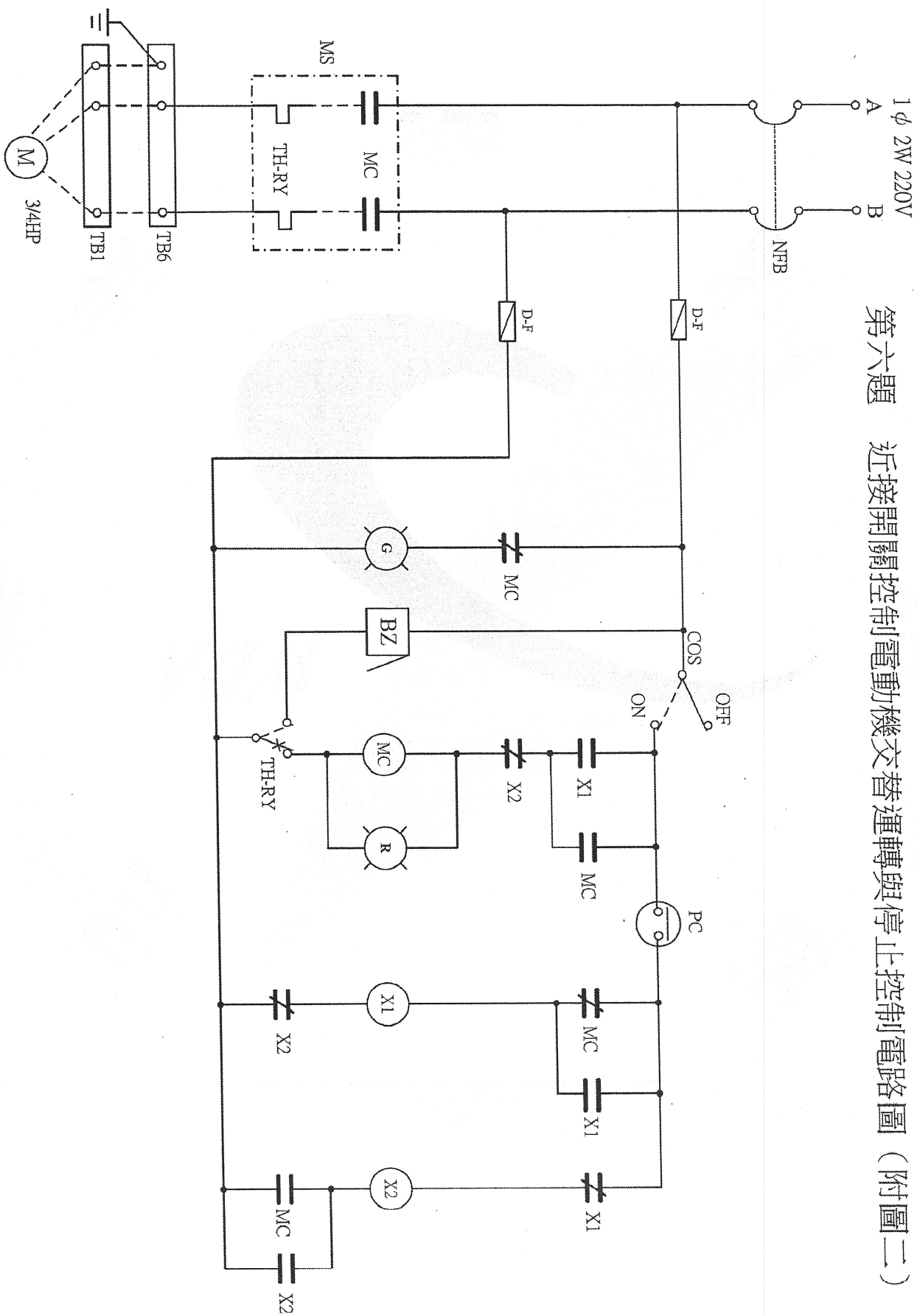


第七題 常用電源與備用電源自動切換控制電路圖（附圖二）

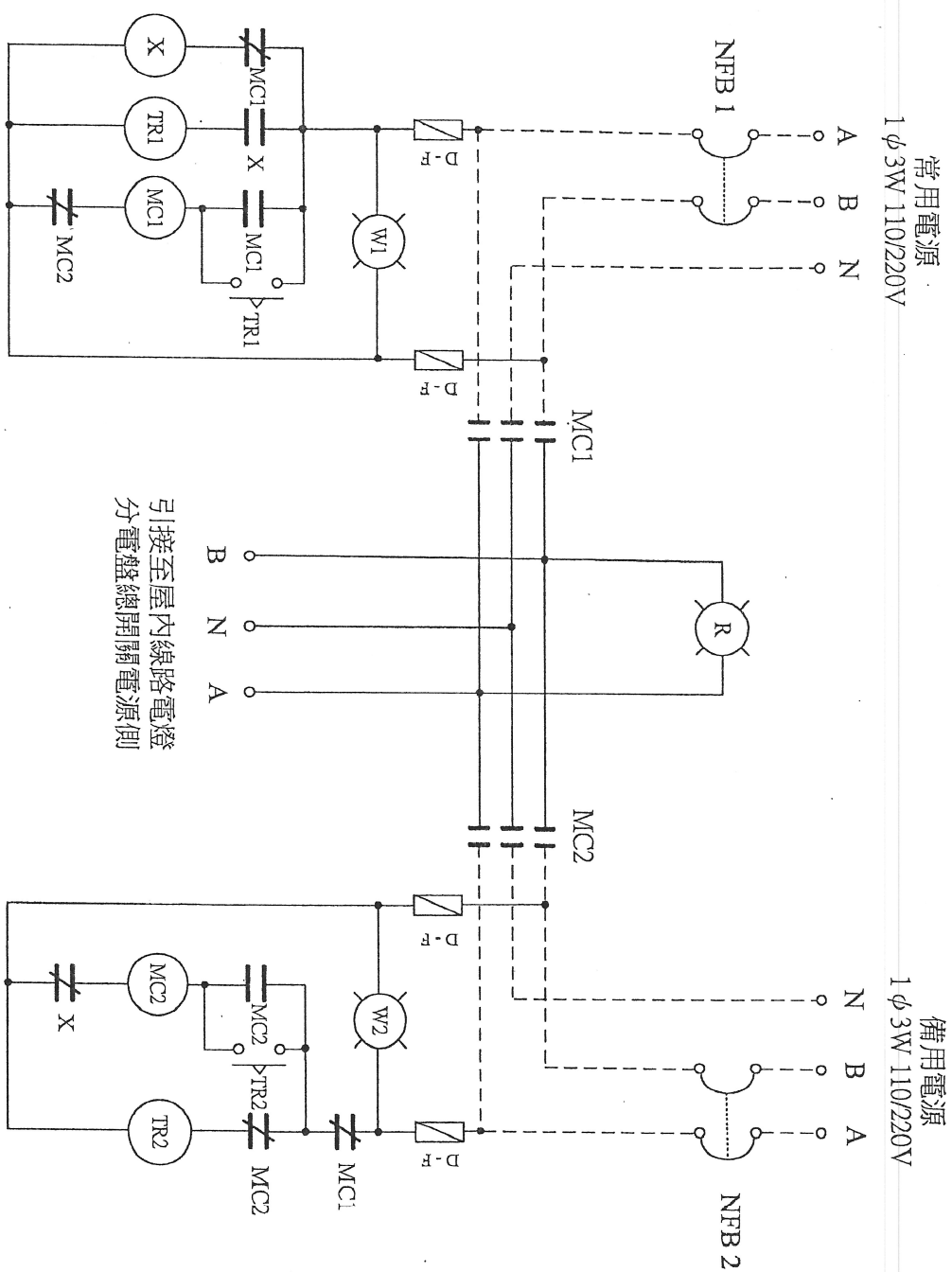

第八題 單相感應電動機械停車場控制電圖 (附圖二)

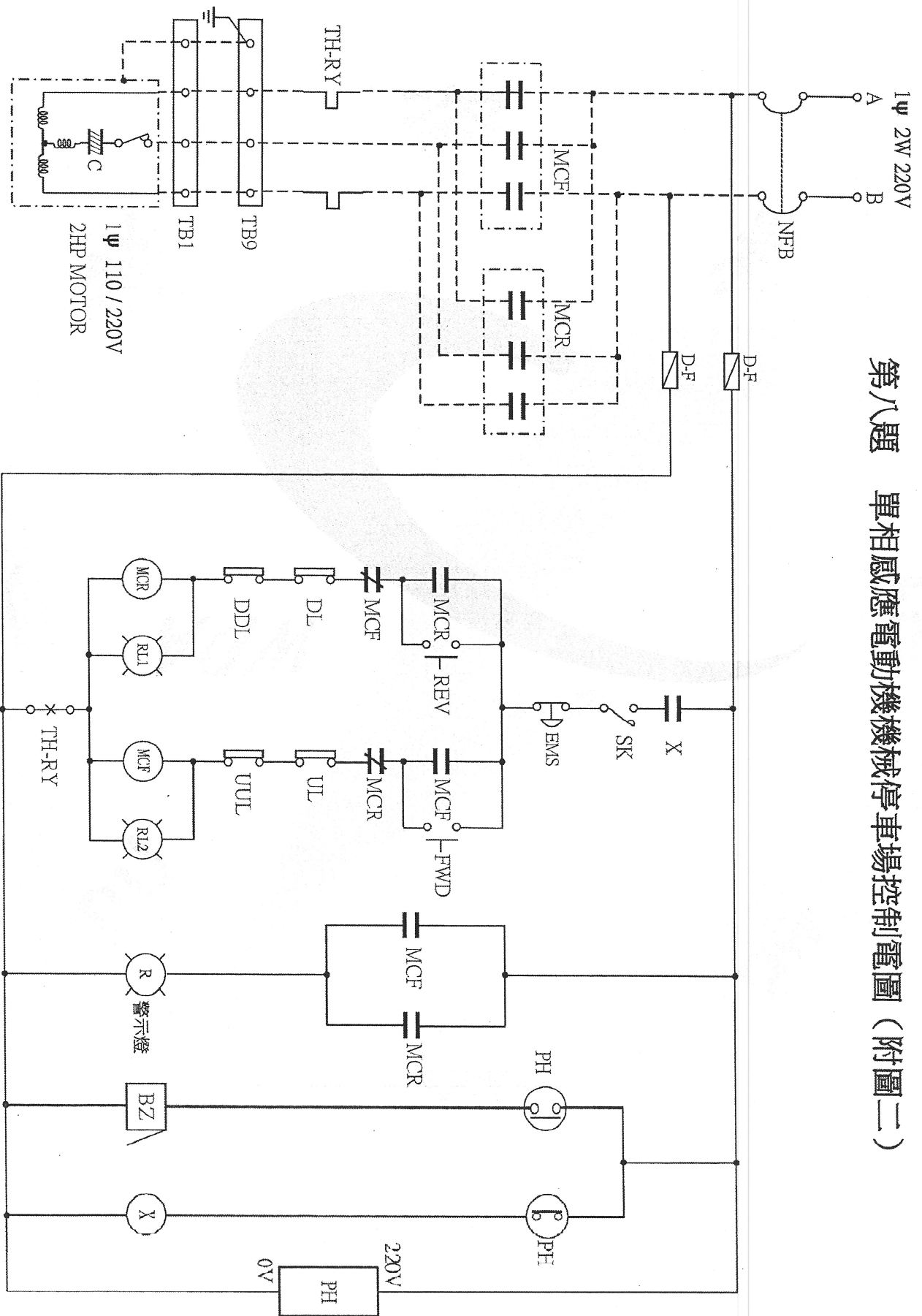

單相感應電動機瞬間停電再啟動控制電路圖（附圖二）

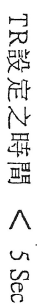

第十題 單相感應電動機手動正逆轉兩處控制電路圖 (附圖二)

